

✚ Vous devez compléter le chronogramme et le tableau de vérité pour chacun des exercices, puis avec l'accord du professeur réalisez le câblage sur une platine électrique.

Exercice N°1



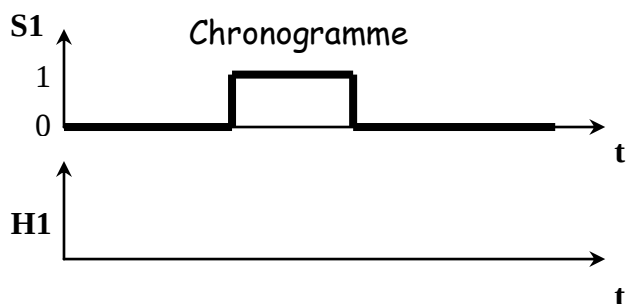


Tableau de vérité


S1	H1
0	
1	

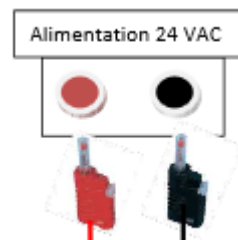


Exercice N°2

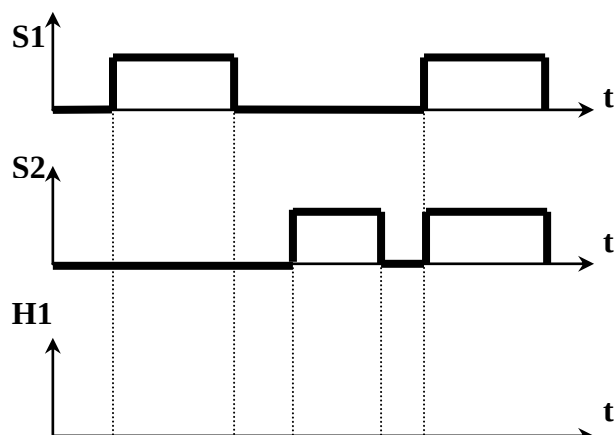


S1	S2	H1
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

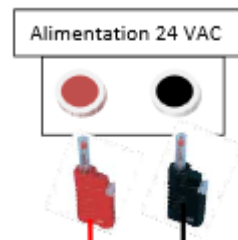


Exercice N°3

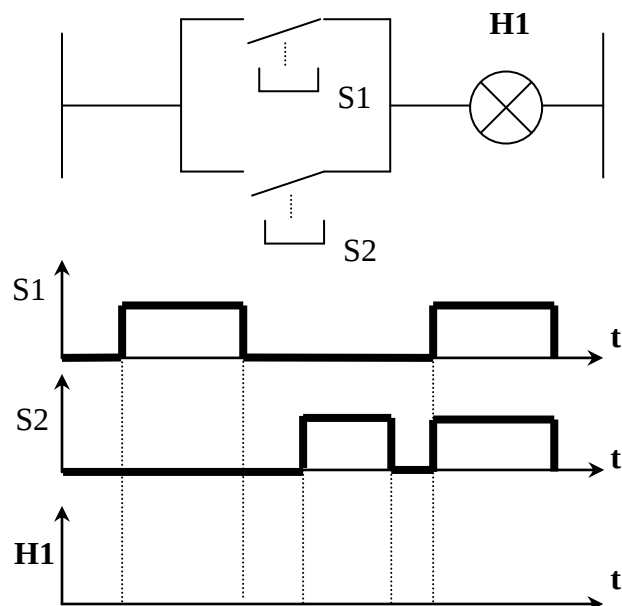


S1	S2	H1
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

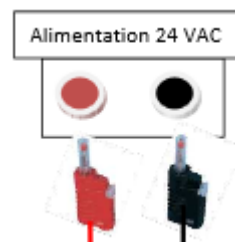


Exercice N°4

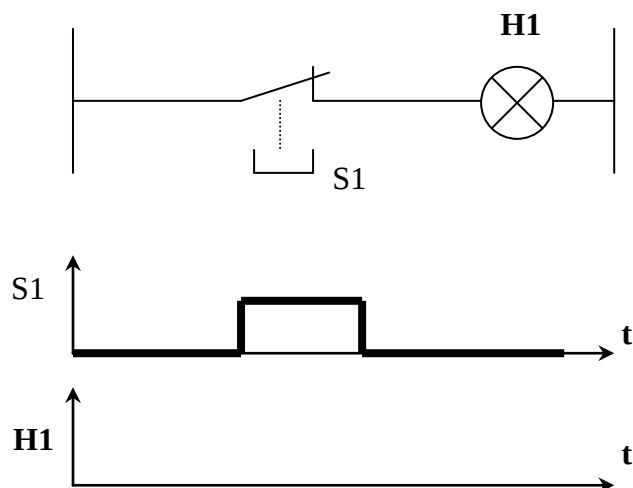

S1	H1
0	
1	

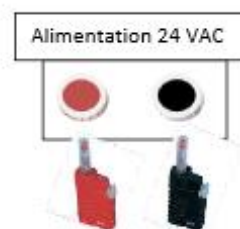


Exercice N°5

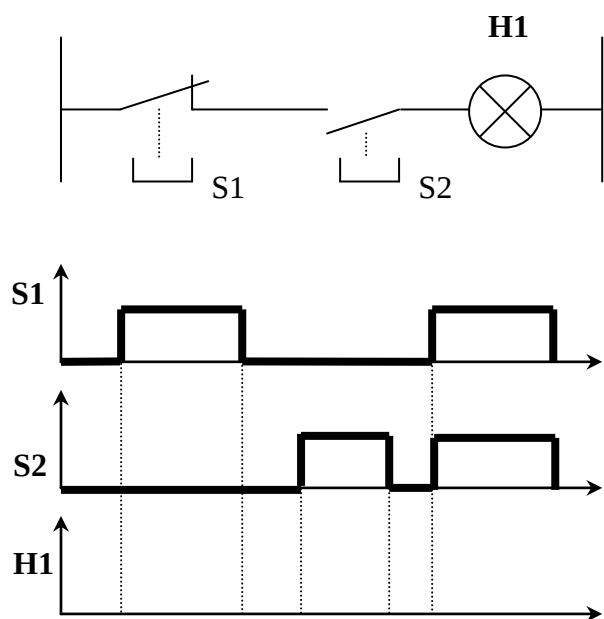


S1	S2	H1
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

Exercice N°6

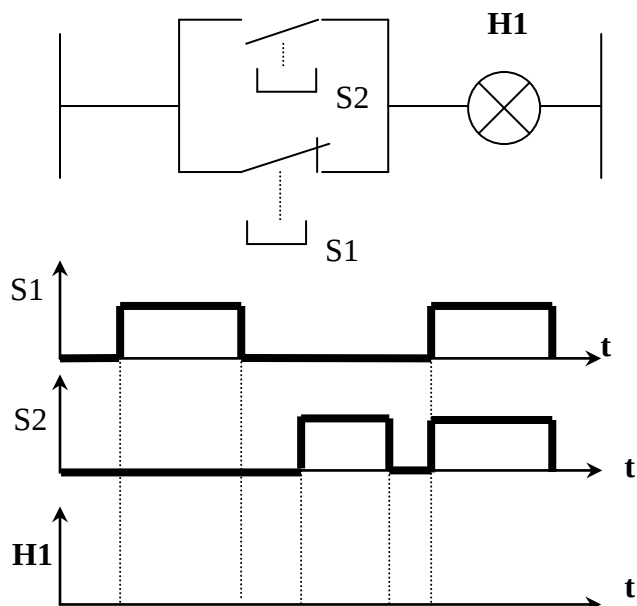


S1	S2	H1
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

Exercice N°7

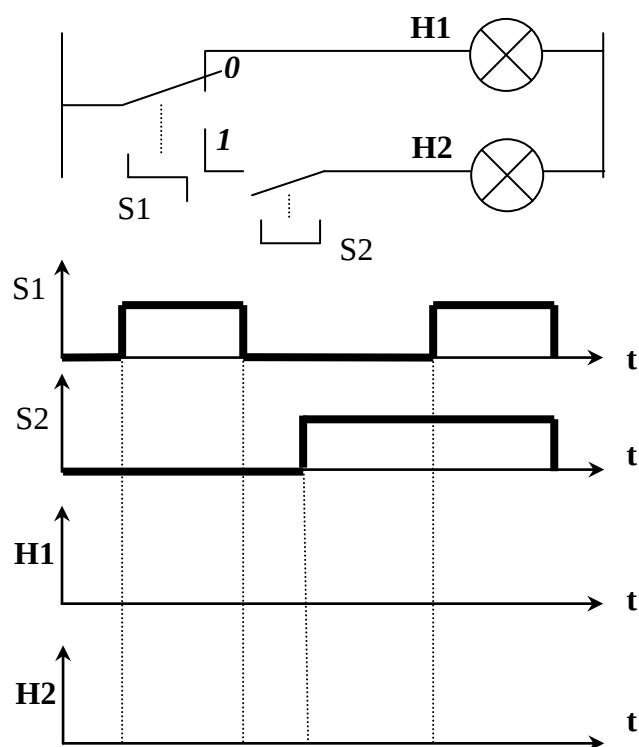

S1	S2	H1	H2
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		


Exercice N°8

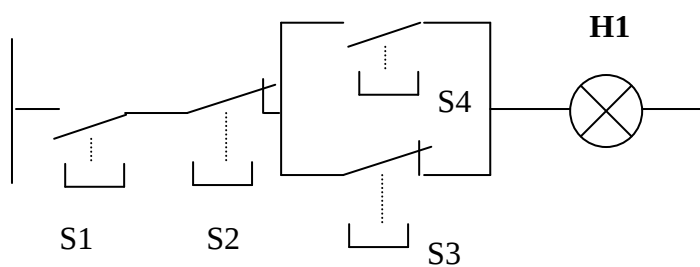

S1	S2	S3	S4	H1
0	0	0	0	
0	0	0	1	
0	0	1	0	
0	0	1	1	
0	1	0	0	
0	1	0	1	
0	1	1	0	
0	1	1	1	
1	0	0	0	
1	0	0	1	
1	0	1	0	
1	0	1	1	
1	1	0	0	
1	1	0	1	
1	1	1	0	
1	1	1	1	

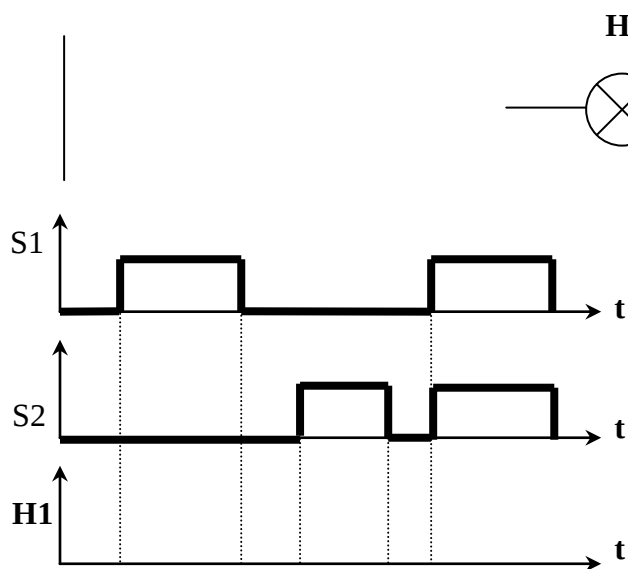Exercice N°9

On demande qu'un appui sur S1 allume H1 **SI** on n'appuie pas simultanément sur S2.



H1 =

S1	S2	H1
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	